
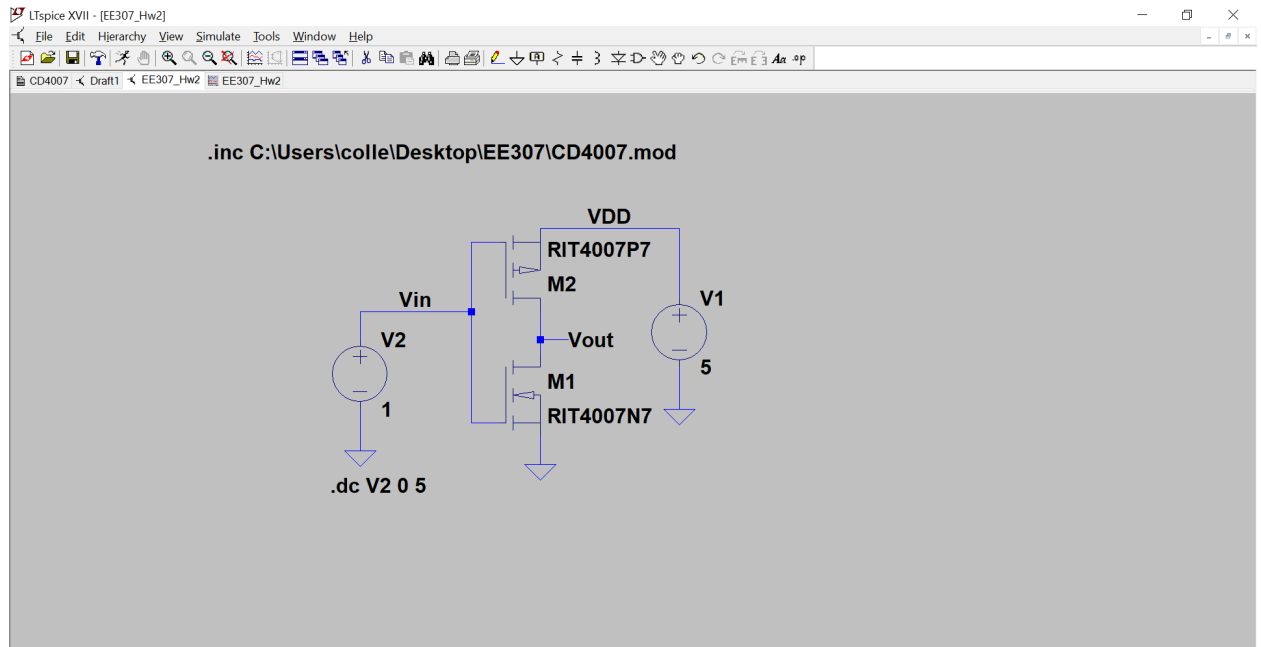


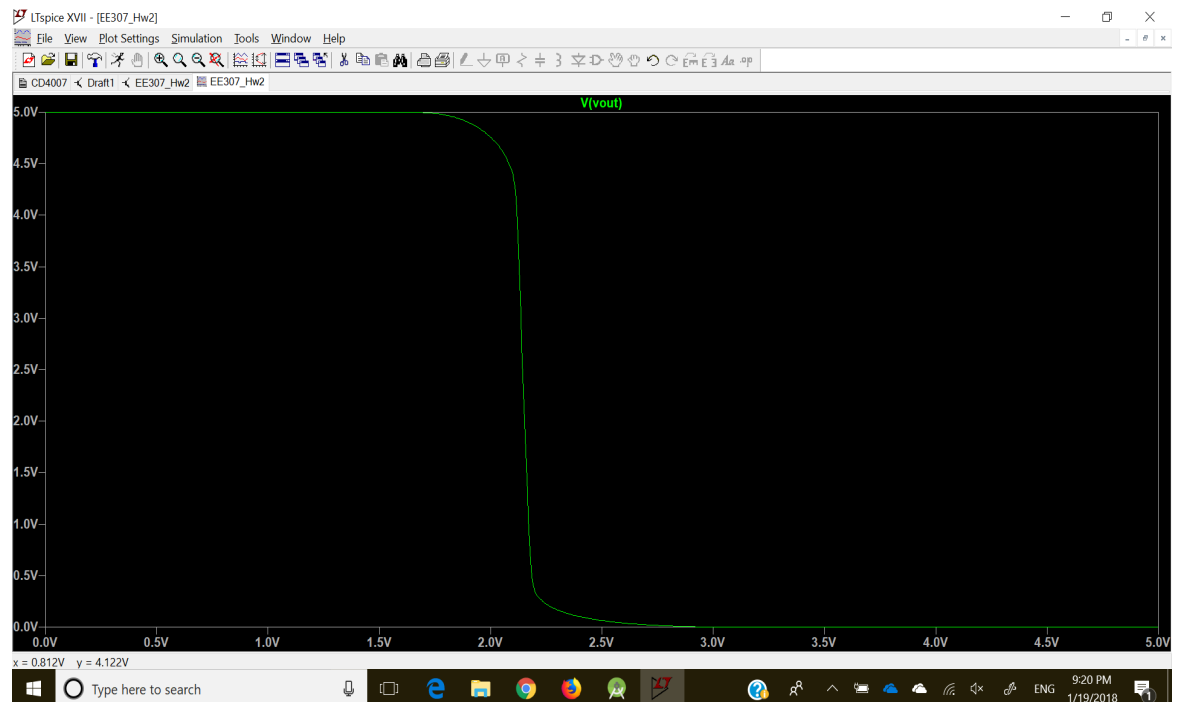1. HW2

- I did it
- Digikey sells 7,072,345 parts
- 6999 FET arrays
- I read it and understand



2.




3. See paper

Cellen  
lam  
EE 307-06  
HW2

3. a)  $O_{ut} = A \cdot \bar{B} + C$   

$$= \overline{\overline{(A \cdot \bar{B}) + C}}$$
  
 $O_{ut} = \overline{(\bar{A} + B) \cdot \bar{C}}$

nand

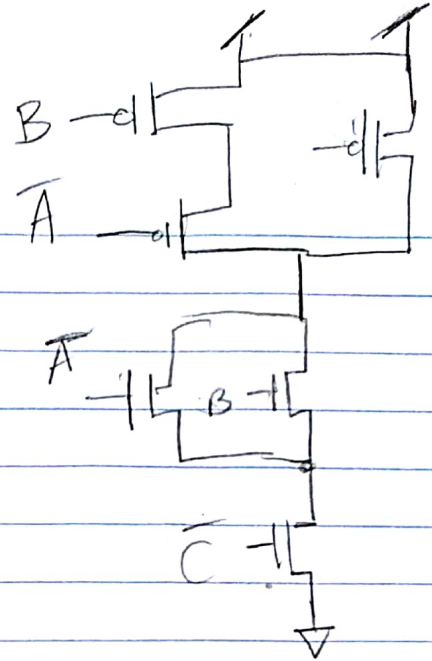

b)  $D_X = \overline{\overline{(E + F) \cdot G}}$

$$= \overline{(E + F) + \bar{G}}$$
  


$$= \overline{(\bar{E} \cdot \bar{F}) + \bar{G}}$$

$$\overline{\overline{(A + B) \cdot C}}$$

$$\overline{(\bar{A} + \bar{B}) + C}$$

$$(\bar{A} \cdot \bar{B}) + C$$


demorgan

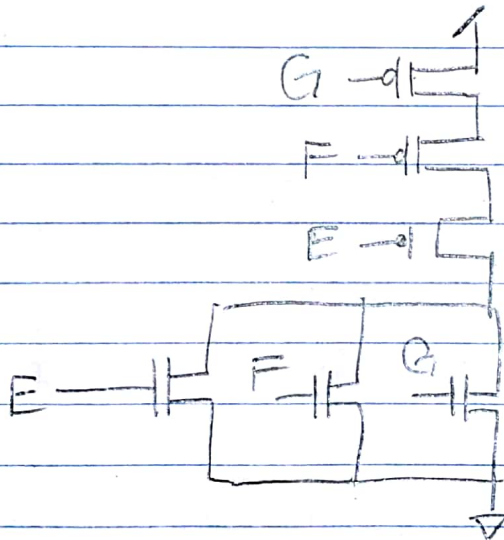


4. a)

NAND

A	B	V <sub>out</sub>
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

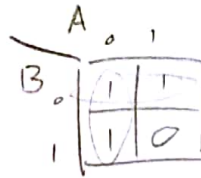

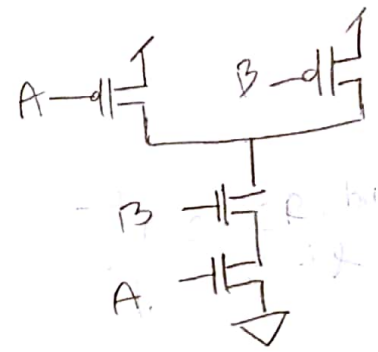
$$\frac{\overline{A+B}}{\overline{A+B}} = \overline{A \cdot B}$$




b)

OR

A	B	V <sub>out</sub>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

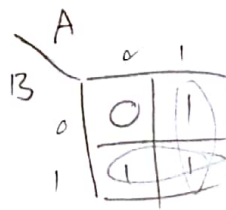

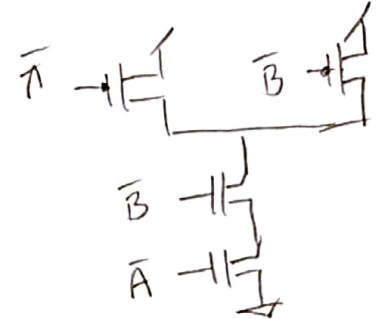
$$\frac{A+B}{\overline{A+B}} = \overline{A \cdot B}$$





d)

XOR

A	B	V <sub>out</sub>
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

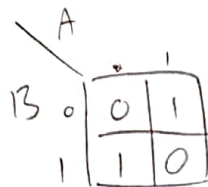

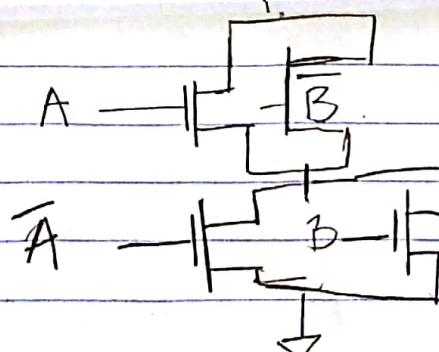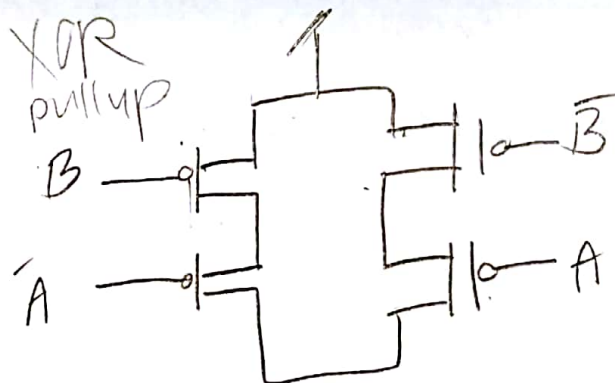
$$\frac{(A \cdot \overline{B}) + (\overline{A} \cdot B)}{(\overline{A+B}) \cdot (A+B)} = \overline{(A+B) \cdot (A+B)}$$




XOR pull down

4. See page 3

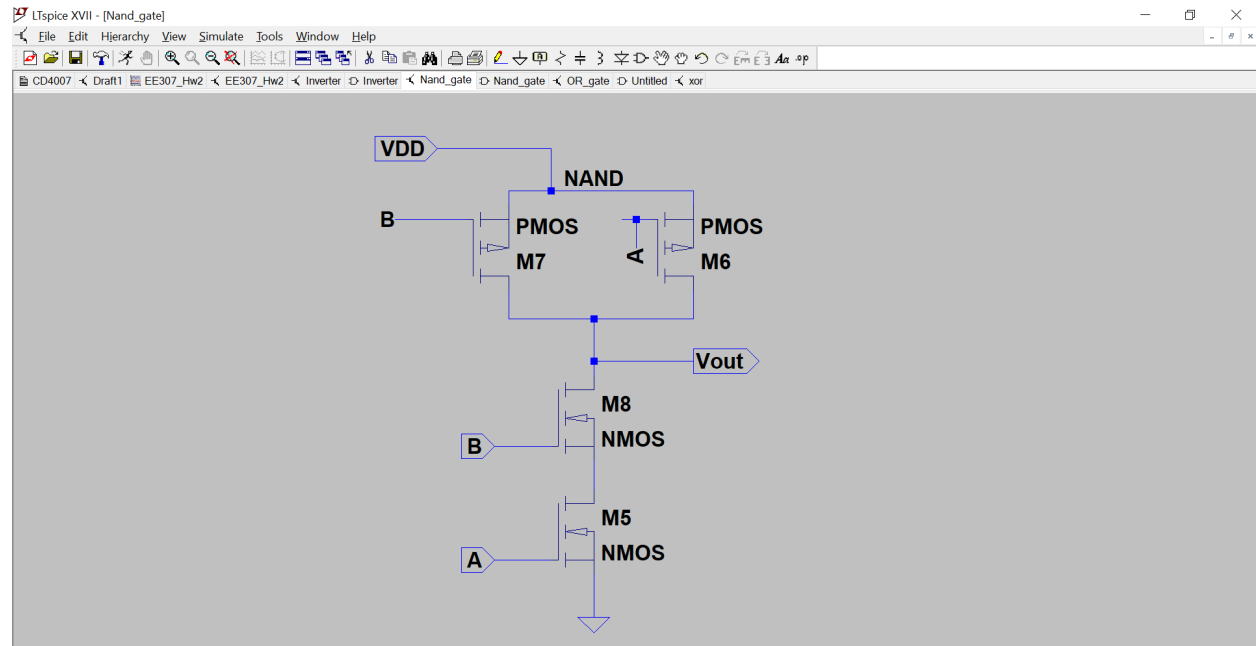


a.

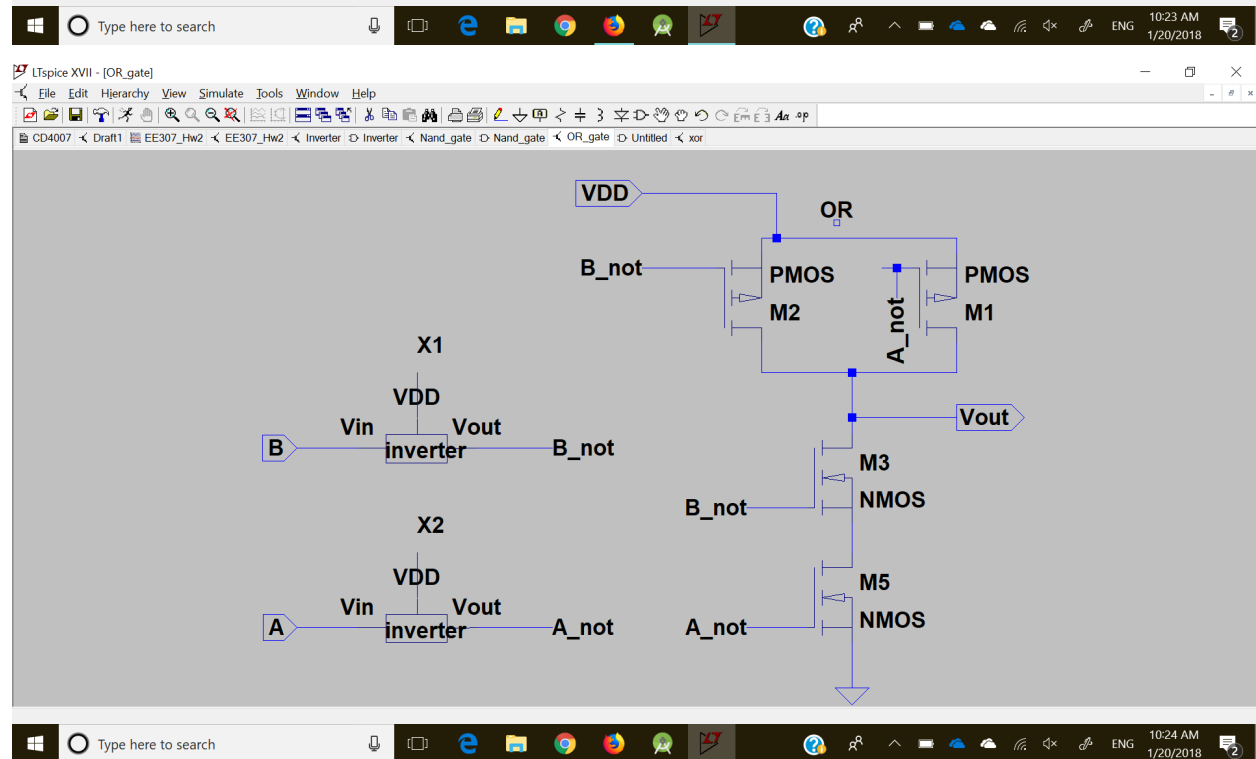

b.

Inputs		Output Pull up network		Pull down network
A	B	Output		
0	0	0	OFF	ON
0	1	1	ON	OFF
1	0	1	ON	OFF
1	1	1	ON	OFF

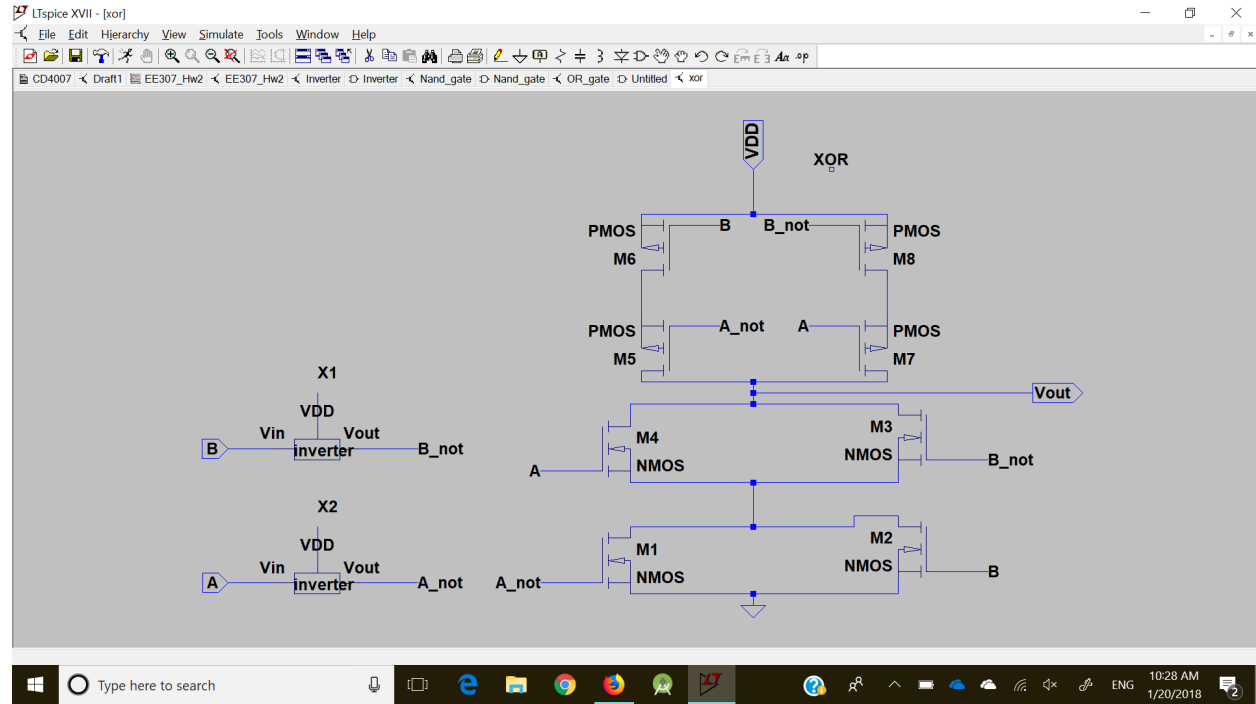


## 5b. Half adder summing circuit

i) Truth Table

Input		Output	
A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

ii) Half adder carry circuit

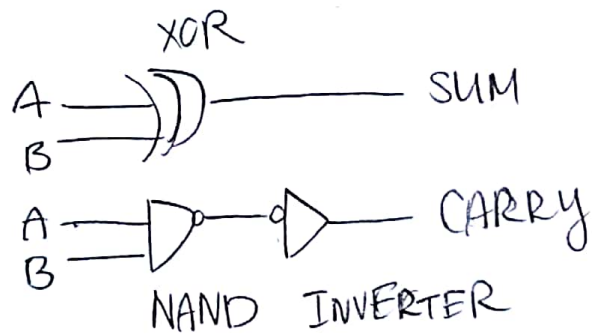

i)

A	B	Sum
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ii)

A \ B	0	1
0	0	1
1	1	0

Like XOR

i)

A	B	Carry
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ii)

A \ B	0	1
0	0	0
1	0	1

Like AND



## Full adder sum

d)

Input			Output
A	B	Cin	Sum
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

A \ B Cin	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0
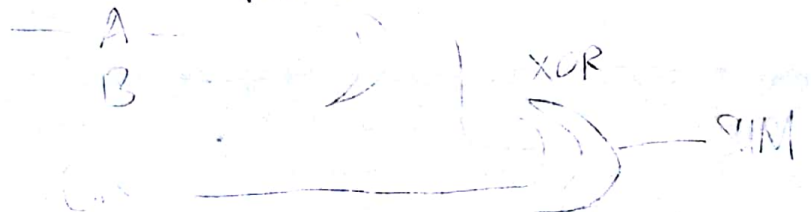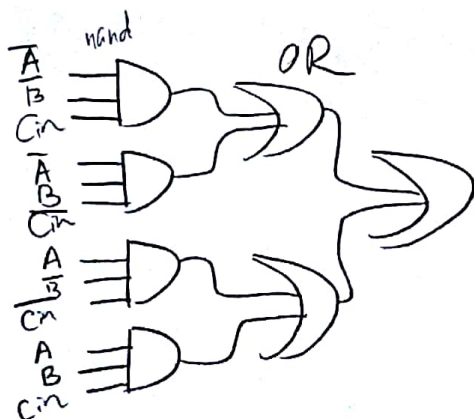
$$S = \bar{A}\bar{B}C_{in} + \bar{A}B\bar{C}_{in} + A\bar{B}\bar{C}_{in} + ABC_{in}$$



Colleen Lau EE307  
hw 2  
#5

5.e) Fuller adder carry circuit

Input			Output	
A	B	Cin	Sum	Carry
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

ii Carry Kmap

A \ BCin	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$\text{Carry} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

