


Cellen
lam
EE 307-06
HW2

3. a) $O_{ut} = A \cdot \bar{B} + C$

$$= \overline{\overline{(A \cdot \bar{B}) + C}}$$

 $O_{ut} = \overline{(\bar{A} + B) \cdot \bar{C}}$

nand

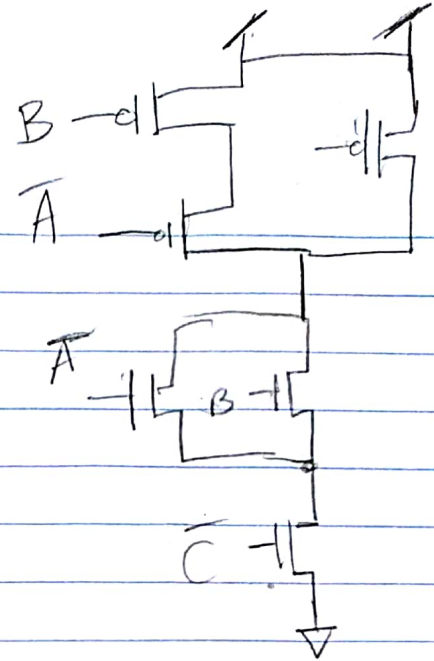

b) $D_X = \overline{\overline{(E + F) \cdot G}}$

$$= \overline{(E + F) + \bar{G}}$$


$$=$$

$$\overline{\overline{(A + B) \cdot C}}$$

$$\overline{(A + B) + C}$$

$$\overline{(\bar{A} \cdot \bar{B}) + C}$$


↓ demorgan

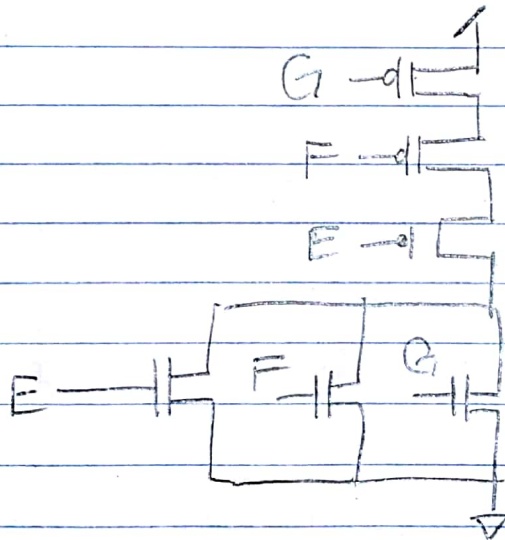


4. a)

NAND

A	B	V _{out}
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

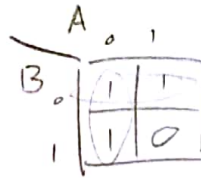

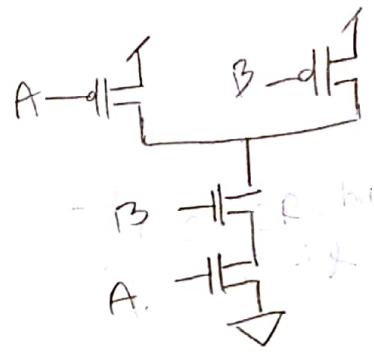
$$\frac{\overline{A+B}}{\overline{A+B}} = \overline{A \cdot B}$$




b)

OR

A	B	V _{out}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

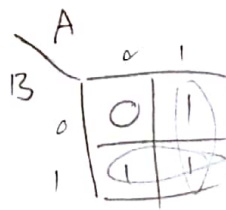

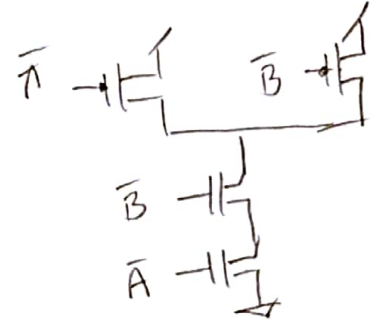
$$\frac{A+B}{\overline{A+B}} = \overline{A \cdot B}$$





d)

XOR

A	B	V _{out}
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

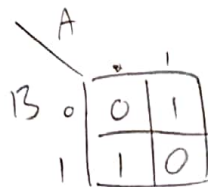
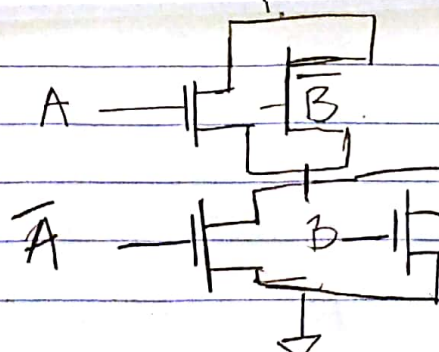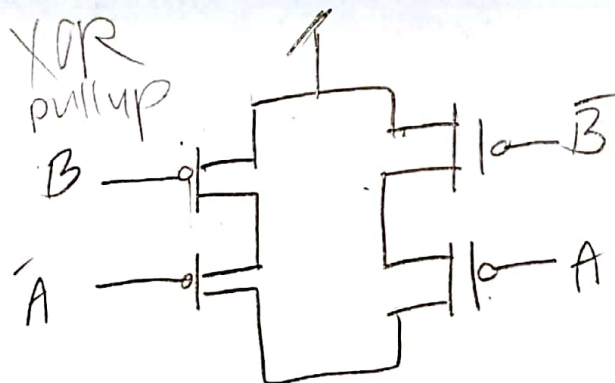
$$\frac{(A \cdot \bar{B}) + (\bar{A} \cdot B)}{(A \cdot \bar{B}) + (\bar{A} \cdot B)} = \overline{(A \cdot \bar{B}) + (\bar{A} \cdot B)}$$



XOR pull down