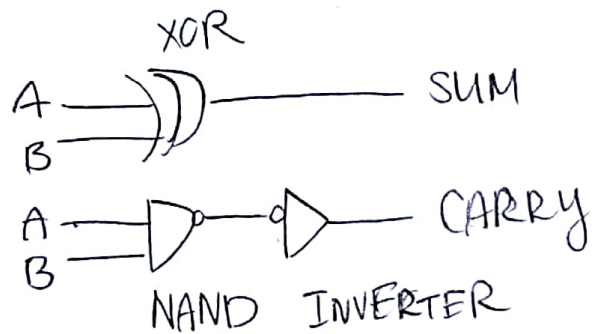


## 5b. Half adder summing circuit

i) Truth Table

Input		Output	
A	B	S	C
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

ii) Half adder carry circuit



i)

A	B	Sum
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ii)

A	B	Sum
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Like XOR

i)

A	B	Carry
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

ii)

A	B	Carry
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Like AND


## Full adder sum

d) Truth Table

Input			Output
A	B	Cin	Sum
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

A	B	Cin	Sum
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	0
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1
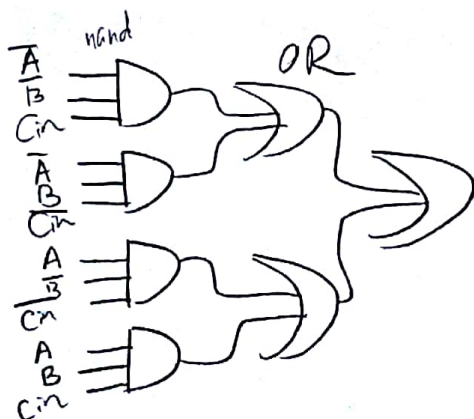
$$S = \bar{A}\bar{B}C_{in} + \bar{A}B\bar{C}_{in} + A\bar{B}\bar{C}_{in} + ABC_{in}$$



Colleen Lau EE307  
hw 2  
#5

5.e) Fuller adder carry circuit

Input			Output	
A	B	Cin	Sum	Carry
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	1

ii Carry Kmap

A \ BCin	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$\text{Carry} = AB + AC_{in} + BC_{in}$$

